
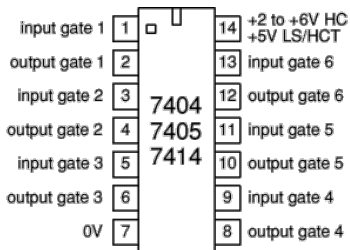
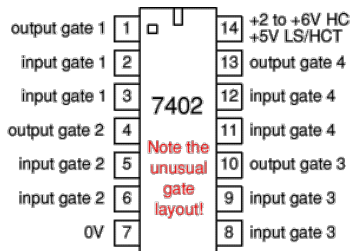


Laboratório Prático 02

Yuri Kaszubowski Lopes







UDESC

Pins 74xx

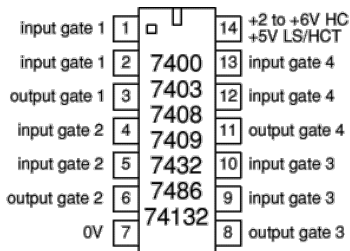

Experimento 06: Portas lógicas


- Monte o circuito abaixo
- Use as chaves dos bastidores

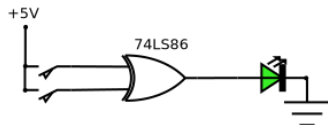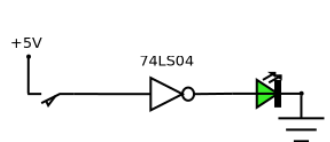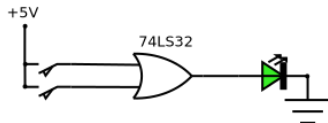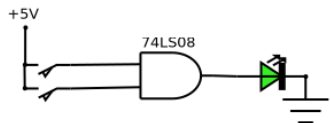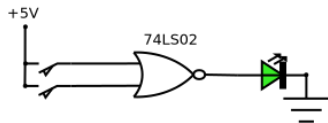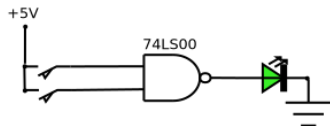

Experimento 08: Portas lógicas


- Monte o circuito abaixo no kit, monte suas respectivas tabelas verdade

09.a

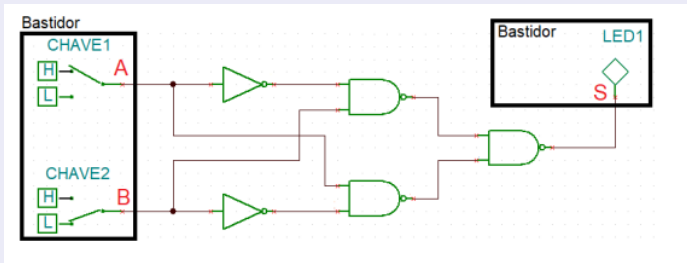


Experimento 08: Portas lógicas

09.b

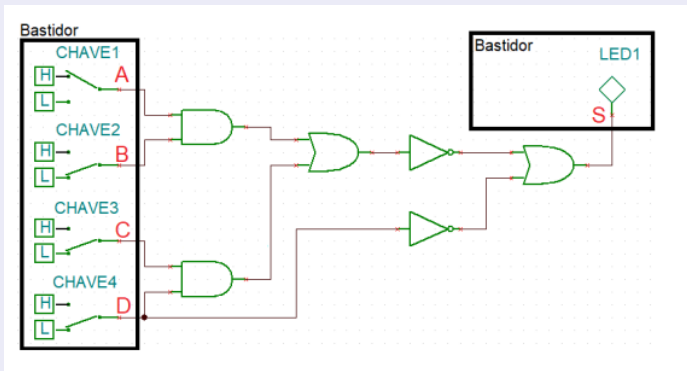



Experimento 08: Portas lógicas

09.c

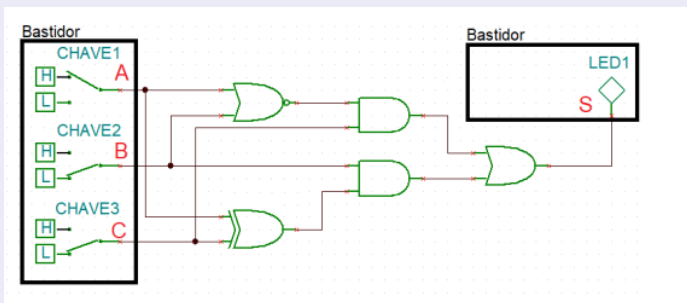

Experimento 09: Desafio

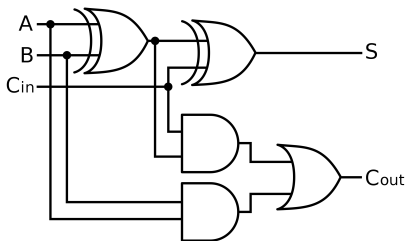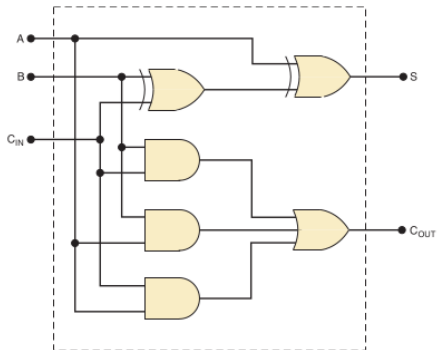- Monte com portas lógicas um somador para dois números de 2 bits cada
 - Use um Half-adder e um Full-adder
 - Ligue a saída e o carry do Full-adder nas 3 entradas do display (1, 2 e 4)
 - Tome como base o Full-adder abaixo da direita



Laboratório Prático 02

Yuri Kaszubowski Lopes

UDESC