

# Flip-Flops

Yuri Kaszubowski Lopes

UDESC

YKL (UDESC)	Flip-Flops	1 / 26
-------------	------------	--------

UDESC		
YKL (UDESC)	Flip-Flops	1 / 26

UDESC		
YKL (UDESC)	Flip-Flops	1 / 26

## Flip-Flops

1 / 26

# Revisão: Schmitt-Trigger

# Revisão: Schmitt-Trigger

# Revisão: Schmitt-Trigger

# Revisão: Schmitt-Trigger

YKL (UDESC)

## Flip-Flops

2/26

# Revisão: Schmitt-Trigger

# Revisão: Schmitt-Trigger

# Revisão: Schmitt-Trigger

# Revisão: Schmitt-Trigger

YKL (UDESC)

## Flip-Flops

3 / 26

[illegible]

---

---

---

---

---

---

---

---


---

---

---

---

Revisão: Schmitt-Trigger

 

Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

Circuitos

- Combinacionais: Full adder
  - ▶ A saída depende exclusivamente da entrada
- Sequenciais: Flip-flops
  - ▶ possuem uma memória interna, e a saída pode depender da entrada e do estado da memória.

Anotações

---

---

---

---

---


---

---

---

Flip-Flops

 - Circuito sequencial
- Circuito básico de memória
- Conhecidos como **multivibradores biestáveis**
  - ▶ Possuem dois estados estáveis:
    - \* 0
    - \* 1
- Feitos com portas lógicas conectadas com **feedback**
  - ▶ Conectamos determinadas saídas do circuito em determinadas entradas



Símbolo geral de um flip-flop. Adaptado de (TOCCI et al., 2007)

Anotações

---

---

---

---

---


---

---

---
 
## Flip-Flops

- Temos duas saídas:
  - ▶ Saída normal,  $Q$
  - ▶ Saída invertida,  $\bar{Q}$
- Quando  $Q = 1$  e  $\bar{Q} = 0$  o flip-flop está em **set**
  - ▶ Ao inserir entradas que fazem com que  $Q = 1$  estamos **setando** o flip-flop
- Quando  $Q = 0$  e  $\bar{Q} = 1$  o flip-flop está em **reset**
  - ▶ Ao inserir entradas que fazem com que  $Q = 0$  estamos **resetando** o flip-flop.



(a)  
Símbolo geral de um flip-flop. Adaptado de (TOCCI et al., 2007)

Anotações

---

---

---

---

---

---

---

## Latches

- **Tipo de flip-flop básico**
- Podemos construir com portas **NAND** ou **NOR**.

Anotações

---

---

---

---


---

---

---
 
## Latch com NAND

- Construído com duas portas NAND ligadas com feedback
- As entradas ( $\overline{SET}$  e  $\overline{RESET}$ ) **normalmente** estão em nível lógico **alto** (1)
  - ▶ Exceto quando desejamos trocar o estado do latch



Adaptado de (TOCCI et al., 2007)

Anotações

---

---

---

---


---

---

---
 
## Setando o Latch

- O **set** é feito através de um **pulso de nível lógico baixo (0)** na entrada  $\overline{SET}$ 
  - $\overline{RESET}$  não é alterado e é mantido alto
- Temos **dois** comportamentos:
  - Caso  $Q$  fosse 0 antes do pulso
  - Caso  $Q$  fosse 1 antes do pulso




Adaptado de (TOCCI et al., 2007)

Anotações

## Setando o Latch: caso $Q = 0$

- Caso  $Q$  fosse 0 antes do pulso
  - Entre  $t_0$  e  $t_1$  enviamos um pulso de nível baixo em  $\overline{SET}$ :
    - O NAND-1 recebe 0 do  $\overline{SET}$ , e 1 de  $\overline{Q}$ , logo  $Q = 1$
    - O NAND-2 recebe 1 do  $\overline{RESET}$  e 1 de  $Q$ , logo  $\overline{Q} = 0$
  - Após  $t_1$  o nível em  $\overline{SET}$  volta para alto:
    - O NAND-1 recebe 1 do  $\overline{SET}$ , e 0 de  $\overline{Q}$ , logo  $Q = 1$
    - O NAND-2 recebe 1 do  $\overline{RESET}$  e 1 de  $Q$ , logo  $\overline{Q} = 0$

A	B	A.B	$\overline{A.B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 


Adaptado de (TOCCI et al., 2007)

Anotações

## Setando o Latch: caso $Q = 1$

- Caso  $Q$  fosse 1 antes do pulso
  - Entre  $t_0$  e  $t_1$  enviamos um pulso de nível baixo em  $\overline{SET}$ :
    - O NAND-1 recebe 0 do  $\overline{SET}$ , e 0 de  $\overline{Q}$ , logo  $Q = 1$  (i.e., permanece em 1)
    - O NAND-2 recebe 1 do  $\overline{RESET}$  e 1 de  $Q$ , logo  $\overline{Q} = 0$  (i.e., permanece em 0)
  - Após  $t_1$  o nível em  $\overline{SET}$  volta para alto:
    - O NAND-1 recebe 1 do  $\overline{SET}$ , e 0 de  $\overline{Q}$ , logo  $Q = 1$
    - O NAND-2 recebe 1 do  $\overline{RESET}$  e 1 de  $Q$ , logo  $\overline{Q} = 0$

A	B	A.B	$\overline{A.B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 


Adaptado de (TOCCI et al., 2007)

Anotações
 
## Resetando o Latch

- O **reset** é feito através de um **pulso de nível lógico baixo (0)** na entrada  $\overline{RESET}$ 
  - $\overline{SET}$  não é alterado e é mantido alto
- Também temos **dois** comportamentos:
  - Caso  $Q$  fosse 0 antes do pulso
  - Caso  $Q$  fosse 1 antes do pulso




Anotações

## Resetando o Latch: caso $Q = 0$

- Caso  $Q$  fosse 0 antes do pulso
  - Entre  $t_0$  e  $t_1$  enviamos um pulso de nível baixo em  $\overline{RESET}$ :
    - O NAND-2 recebe 0 do  $\overline{RESET}$  e 0 de  $Q$ , logo  $\overline{Q} = 1$  (i.e., permanece em 1)
    - O NAND-1 recebe 1 do  $\overline{SET}$ , e 1 de  $\overline{Q}$ , logo  $Q = 0$  (i.e., permanece em 0)
  - Após  $t_1$  o nível em  $\overline{RESET}$  volta para alto:
    - O NAND-2 recebe 1 do  $\overline{RESET}$  e 0 de  $Q$ , logo  $\overline{Q} = 1$
    - O NAND-1 recebe 1 do  $\overline{SET}$ , e 1 de  $\overline{Q}$ , logo  $Q = 0$

A	B	A.B	$\overline{A.B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 


Anotações

## Resetando o Latch: caso $Q = 1$

- Caso  $Q$  fosse 1 antes do pulso
  - Entre  $t_0$  e  $t_1$  enviamos um pulso de nível baixo em  $\overline{RESET}$ :
    - O NAND-2 recebe 0 do  $\overline{RESET}$  e 1 de  $Q$ , logo  $\overline{Q} = 1$
    - O NAND-1 recebe 1 do  $\overline{SET}$ , e 1 de  $\overline{Q}$ , logo  $Q = 0$
  - Após  $t_1$  o nível em  $\overline{RESET}$  volta para alto:
    - O NAND-2 recebe 1 do  $\overline{RESET}$  e 0 de  $Q$ , logo  $\overline{Q} = 1$
    - O NAND-1 recebe 1 do  $\overline{SET}$ , e 1 de  $\overline{Q}$ , logo  $Q = 0$

A	B	A.B	$\overline{A.B}$
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 

Anotações

Set e Reset simultâneos

- Durante o pulso,  $Q = \overline{Q} = 1$ 
  - Uma situação absurda!
- Após o fim do pulso, o resultado vai depender de quem retorna para alto antes ( $\overline{SET}$  ou  $\overline{RESET}$ )
  - Se ambos voltam para alto ao mesmo tempo, não podemos prever o resultado
  - De forma geral, enviar um nível lógico baixo para  $\overline{SET}$  e  $\overline{RESET}$  ao mesmo tempo nos levará a comportamentos indesejados e/ou imprevisíveis

Anotações

---

---

---


---

---

---

---

Latch com NAND: Resumo

 

TOCCI et al., 2007

Anotações

---

---

---


---

---

---

---

Latch com NAND

 

TOCCI et al., 2007

Anotações

---

---

---

---


---

---

---

 Exercício

- Considere os sinais de onda retangular abaixo nas entradas  $\overline{SET}$  e  $\overline{RESET}$  de um Latch  $NAND$ . Considere que  $Q$  está inicialmente em 0
  - 1 Como será o sinal de onda em  $Q$ ?
  - 2 Como será o sinal de onda em  $\overline{Q}$ ?



Anotações

---

---

---

---


---

---

---

Exercício

- Resposta parcial

 

Anotações

---

---

---

---

---

---

---

Latch com NOR

- Podemos seguir um raciocínio similar ao utilizado com NAND's para construir um latch com NOR's
  - ▶ Uma das diferenças principais é que  $SET$  e  $RESET$  ficam em nível lógico baixo
  - ▶ Um nível lógico alto é enviado somente quando desejamos enviar um set/reset

Anotações

---

---

---

---

---

---

---

Energizando os latches

- Ao energizar um latch, não podemos afirmar se  $Q = 0$  ou  $Q = 1$ 
  - Depende de alguns fatores
    - ★ Atrasos de propagação do circuito
    - ★ Capacitâncias parasitas
- Se o latch precisa ser iniciado em determinado estado, como podemos proceder?
  - Aciona-se o seu  $SET/\overline{SET}$  ou  $RESET/\overline{RESET}$  ao energizar o latch
  - Dependendo se desejamos que o estado inicial seja 0 ou 1

Anotações

---

---

---

---


---

---


---

 Exercício

- ❶ Faça a mesma análise realizada para o latch NAND no latch de NOR's
  - Compare seus resultados com Tocci et al (2007).
  - Preencha a tabela a seguir com a saída esperada em  $Q$  em caso de  $SET/RESET$



 - ❷ Considere os sinais de onda retangular abaixo nas entradas  $SET$  e  $RESET$  de um Latch **NOR**. Considere que  $Q$  está inicialmente em 0.
  - ❶ Como será o sinal de onda em  $Q$ ?
  - ❷ Como será o sinal de onda em  $\overline{Q}$ ?



Anotações

---

---

---

---


---

---

---

Utilização de Flip-Flops

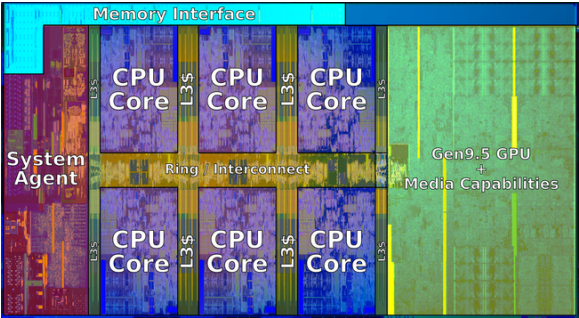- Memórias SRAM (Static random-access memory) comumente são construídas com flip-flops
  - E.g., memória cache e registradores da CPU



Core i7-8700K 6 Cores e 12MB de Cache

Anotações

---

---

---

---

---

---

---



Referências

- TOCCI, R.J.; MOSS, G.L.; WIDMER,N.S. **Digital Systems: Principles and Applications**. 12a ed, Prentice-Hall, 2016.
- TOCCI, R.J.; WIDMER,N.S. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**. 11a ed, Prentice-Hall, 2011.
- TANENBAUM, A.S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2007.
- BIGNELL, J., DONOVAN, R. **Eletrônica Digital**. Cengage do Brasil, 2010
- MELO, M. **Eletrônica Digital**. Makron Books.2003.
- Texas Instruments. SNx414 and SNx4LS14 Hex Schmitt-Trigger Inverters, 2016.

Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---

Anotações

---

---

---

---

---

---

---

---